

# Laboratorní úloha č. 4

12. DUBNA 2023

MARTIN ŠIMÁK

---

**Měření velkosignálových vlastností mikrovlnných směšovačů a násobičů** Laboratorní úloha poskytuje představu o parametrech a vlastnostech mikrovlnných směšovačů a násobičů a metodice jejich měření pomocí spektrálního analyzátoru a generátorů.

## Úkoly měření

1. Závislost konverzních ztrát a izolace LO-IF směšovače na výkonu LO
2. Bod zahrazení IP3 směšovače
3. Potlačení zrcadlového kmitočtu směšovače
4. Konverzní ztráty a harmonické složky násobičů

## Použité přístroje a komponenty

- Spektrální analyzátor Agilent E4440A (3 Hz až 26,5 GHz)
- Generátor R&S SMF 100A (1 GHz až 43,5 GHz)
- Generátor Agilent E8257D (250 kHz až 50 GHz)
- Generátor ELSY SG3000 (100 kHz až 3 GHz)
- Koaxiální dolní propust Mini-Circuits VLF-1800+(0 MHz až 1,8 GHz)
- Koaxiální dolní propust Mini-Circuits VLF-1500+(0 MHz až 1,5 GHz)
- Dělič výkonu/slučovač Mini-Circuits ZX10-2-20-S+(200 MHz až 2 GHz)
- Propojovací SMA a BNC kabely


## Měřené komponenty

- Směšovač Mini-Circuits SYM-30DLHW
- Směšovač Mini-Circuits JCIR-152H+
- Násobič Mini-Circuits ZX90-2-19+
- Násobič Mini-Circuits ZX90-3-452+

## Popis měření

**Nastavení přístrojů před měřením** Jako první krok je třeba vyresetovat nastavení generátorů a spektrálního analyzátoru. U generátoru ELSY tak provedeme deaktivaci FM modulační výstupního signálu, u ostatních přístrojů tlačítkem *PRESET*. Jak je vidět ze schématu zapojení na obrázku 1, všechny generátory jsou spojeny se spektrálním analyzátozem BNC kabely přenášejícími referenční 10MHz signál ze spektrálního analyzátoru. Dále je třeba tedy nastavit, aby generátory braly tento externí signál jako svou referenci. Dále lze zapnout korekci měřeného výkonu na spektrálním analyzátoru o útlum použitého kabelu Pasternack PE300-12.

Generátor R&S je slouží jako zdroj LO, generátor Agilent jako RF1 a generátor ELSY jako RF2. Oba generátory RF jsou spojeny pomocí slučovače RPS-2-30+a na jeho výstupu je dolní propust VLF-1800+. Na výstupu generátoru LO je dolní propust VLF-1500+. Filtry mají zajistit potlačení vyšších harmonických složek z generátorů.

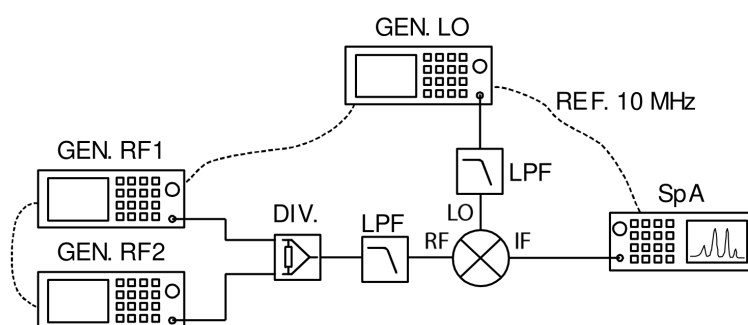

Obrázek 1: Zapojení úlohy

**Závislost konverzních ztrát a izolace LO-IF směšovače na výkonu LO** Schéma úlohy zůstává stejné (obrázek 1), přičemž generátor RF2 je vypnutý a měřený směšovač je Mini-Circuits SYM-30DLHW. Nastavení přístrojů:

- frekvence generátoru LO 1,2 GHz,
- frekvence generátoru RF1 1,1 GHz a výstupní výkon -10 dBm,
- referenční výkon spektrálního analyzátoru 0 dBm, rozsah frekvencí do 5 GHz.

Za rozmítání výkonu LO v rozsahu -10 dBm až 10 dBm pomocí markerů odečítáme výkon  $P_{IF}$  mezifrekvenčního signálu na  $f_{IF} = 100$  MHz a výkon  $P_{IFLO}$  prosakujícího signálu LO. Ze změřených hodnot zanesených v tabulce 1 lze následně spočítat konverzní ztráty směšovače  $L_c$  jako rozdíl mezi výkonem -10 dBm vstupního RF signálu a hodnotami  $P_{IF}$  výstupního IF signálu. Dále také výkonový odstup  $O_{IFLO}$  mezifrekvenčního signálu od parazitního LO signálu.

**Bod zahrazení IP3 směšovače** Schéma zapojení i měřený směšovač pozůstávají stejné z předchozí úlohy. Tentokrát budeme mít zapnuté oba generátory vstupního signálu, přičemž simulujeme příjem radiových signálů rozmístěných v sousedních kanálech po 10 MHz. Nastavení generátorů:

- signál LO ponechat na hladině 10 dBm a frekvenci 1,2 GHz,

$P_{LO}$	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10
$P_{IF}$	-64	-60	-55	-49,3	-42,4	-35,3	-29,2	-24,9	-22,6	-21,5	-21
$P_{IFLO}$	-37,4	-35,4	-33,4	-31,6	-29,7	-28	-26,7	-26	-26,1	-27,1	-28,5
$L_c$	54	50	45	39,3	32,4	25,3	19,2	14,9	12,6	11,5	11
$O_{IFLO}$	-26,6	-24,6	-21,6	-17,7	-12,7	-7,3	-2,5	1,1	3,5	5,6	7,5

Tabulka 1: Naměřené hodnoty výkonů v dBm a zjištěné konverzní ztráty a odstup v dB

- frekvence generátoru RF1 1,1 GHz,
- frekvence generátoru RF2 1,11 GHz.

Jako poslední krok na spektrálním analyzátoru nastavíme výkon obou RF signálů na -10 dBm a hodnotu RBW tak, aby byly měřitelné výkony  $P_3$  intermodulačních produktů 3. řádu na frekvenci


$$f_3 \in \{80, 110\} = \{f_{LO} - (2f_{RF2} - f_{RF1}), f_{LO} - (2f_{RF1} - f_{RF2})\},$$

kdy pro měření jsme zaznamenali vždy významnější ze spektrálních čar. V tabulce 2 jsou také zaneseny naměřené hodnoty výkonů  $P_{IF}$  mezifrekvenčního signálu na frekvenci  $f_{IF} = 100$  MHz a vypočítaný odstup  $O_{IF3}$  mezifrekvenčního signálu od intermodulačních produktů 3. řádu.

$P_{RF}$ [dBm]	-10	-8	-6	-4	-2	0
$P_{IF}$ [dBm]	-20,5	-18,4	-16,4	-14,4	-12,4	-10,4
$P_3$ [dBm]	-85	-80	-75	-70	-66	-64
$O_{IF3}$ [dB]	64,5	61,6	58,6	55,6	53,6	53,6

Tabulka 2: Naměřené hodnoty výkonů a zjištěný odstup mezifrekvenčního signálu

**Úkol** Zjistěte bod zahrazení  $IP_3$  vztahový k RF vstupu směšovače. Trend intermodulačního produktu je graficky znázorněn na obrázku 2 a pro bod zahrazení  $IP_3$  platí, že  $P_{IP3} = 26,3$  dBm.

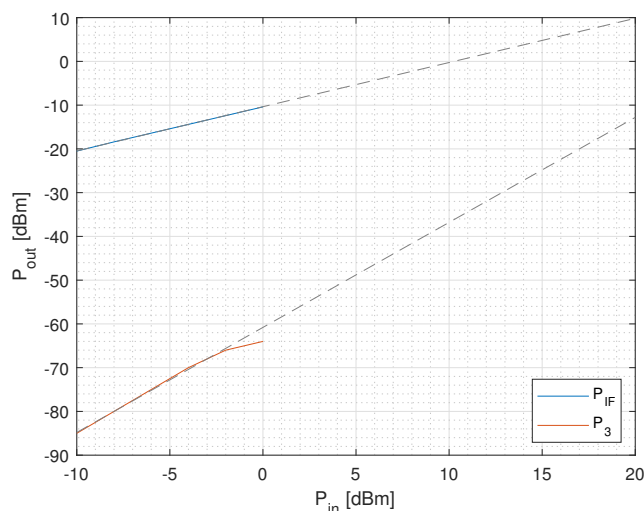

Obrázek 2: Proložení lineárních trendů intermodulačních produktů

**Potlačení zrcadlového kmitočtu směšovače** Schéma zapojení je stejné jako v předchozích dvou úlohách a měřených přístrojem postupně budou oba uvedené směšovače.

Při použití směšovačů jako *down-converteru* v radiovém přijímači, kde mezifrekvence  $f_{IF}$  i frekvence LO  $f_{LO}$  jsou pevné, existují dva kmitočty  $f_{RF1,2} = f_{LO} \pm f_{IF}$ , které po směšování padnou do mezifrekvenčního pásma  $f_{IF}$ . Běžné směšovače zrcadlový kmitočet nepotlačují a koverzní ztráty signálů RF1 a RF2 jsou prakticky totožné, pokud je mezifrekvence nízká. Onen nechtěný RF signál je potřeba potlačit buď filtrací, nebo volbou směšovače konstrukčně zabraňujícímú příjmu zrcadlového kmitočtu, nebo ideálně obojím, přičemž při použití směšovače s potlačením zrcadla jsou nároky na následnou filtraci nižší.

Signály RF1 a RF2 nastavíme shodně na -10 dBm, frekvence všech generátorů používáme z tabulek níže pro jednotlivá měření a výkon LO nastavujeme dle potřeb měřených směšovačů: 10 dBm pro SYM-30DLHW a 18 dBm pro JCIR-152H+. Měření spočívá v nastavení správných frekvencí generátorů a následného odečítání hodnot výkonů  $P_{IF1}$  a  $P_{IF2}$  korespondujících *hornímu* a *spodnímu* RF signálu. Jako výsledek dále v tabulkách 3 a 4 uvádíme koverzní ztráty  $L_L$  pro spodní signál, konverzní ztráty  $L_U$  pro horní signál a potlačení zrcadlového příjmu  $L_M = L_U - L_L = P_{IF1} - P_{IF2}$ , kde poslední rovnost platí díky naší konfiguraci, kde jsou totožné výkony signálů RF1 a RF2.

$f_{RF1}$ [MHz]	$f_{LO}$ [MHz]	$f_{RF2}$ [MHz]	$P_{IF1}$ [dBm]	$P_{IF2}$ [dBm]	$L_L$ [dB]	$L_U$ [dB]	$L_M$ [dB]
1000	1100	1200	-21,1	-21,3	11,1	11,3	0,2
1100	1200	1300	-20,9	-21,6	10,9	11,6	0,7
1200	1300	1400	-21,2	-22,2	11,2	12,2	1
1300	1400	1500	-21,3	-23,9	11,3	13,9	2,6


Tabulka 3: Naměřené hodnoty pro směšovač SYM-30DLHW

$f_{RF1}$ [MHz]	$f_{LO}$ [MHz]	$f_{RF2}$ [MHz]	$P_{IF1}$ [dBm]	$P_{IF2}$ [dBm]	$L_L$ [dB]	$L_U$ [dB]	$L_M$ [dB]
1000	1100	1200	-21,6	-40,9	11,6	30,9	19,3
1100	1200	1300	-20,8	-48	10,8	38	27,2
1200	1300	1400	-21,3	-42	11,3	32	20,7
1300	1400	1500	-21,1	-56,6	11,1	46,6	35,5

Tabulka 4: Naměřené hodnoty pro směšovač JCIR-152H+

**Konverzní ztráty a harmonické složky násobičů** Schéma zapojení je patrné z obrázku 3. Násobiče jsou nelineární prvky, které na svém výstupu produkují vyšší harmonické složky vstupního signálu. Násobiče bývají optimalizovány tak, aby měly co nejnížší konverzní ztráty pro jednu konkrétní harmonickou složku. Nejběžnější jsou dvojnásobiče až pětínásobiče.

Na vstup násobiče připojíme generátor R&S opět s dolní propustí VLF-1500+pro potlačení vyšších harmonických složek. Frekvence generovaného signálu nechť je  $f_1 = 1, 2$  GHz. Za rozmítání výkonu vstupního signálu v rozsahu 0 dBm až 10 dBm měříme výkony vyšších harmonických složek na výstupu násobiče. Z naměřených dat lze následně dopočítat konverzní ztráty  $L_k$  a odstup  $O_{OUT}$  výstupního signálu od nejvýkonnější nechtěné harmonické složky. Všechna tato data jsou souhrnně uvedeny v tabulkách 5 a 6

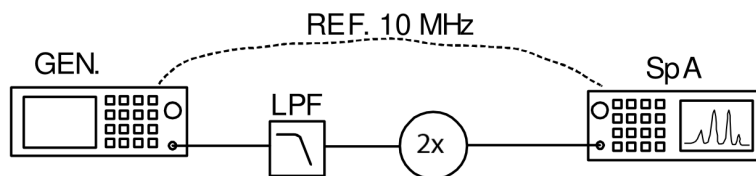

Obrázek 3: Task 4 zapojení

$P_{IN}$ [dBm]	0	2	4	6	8	10
$P_{OUT2}$ [dBm]	-49,3	-45,2	-41,2	-38,5	-36,8	-35,3
$P_{OUT3}$ [dBm]	-49,2	-47,5	-45,8	-43,7	-43	-44,2
$P_{OUT4}$ [dBm]	-55,1	-53,7	-52,9	-49,3	-43,2	-39,1
$L_k$ [dB]	49,3	47,2	45,2	44,5	44,8	45,3
$O_{OUT}$ [dBc]	-0,1	2,3	4,6	5,2	6,2	3,8

Tabulka 5: Naměřené hodnoty pro násobič ZX90-2-19+

$P_{IN}$ [dBm]	0	2	4	6	8	10
$P_{OUT2}$ [dBm]	-88	-85	-85	-88	-79	-71,8
$P_{OUT3}$ [dBm]	-45,6	-38,7	-30,8	-18,6	-9,8	-5,1
$P_{OUT4}$ [dBm]	-88	-88	-88	-79	-79	-76
$L_k$ [dB]	88	87	89	94	87	81,8
$O_{OUT}$ [dBc]	-42,4	-46,3	-54,2	-69,4	-69,2	-66,7

Tabulka 6: Naměřené hodnoty pro násobič ZX90-3-452+

## Závěr

V rámci laboratorní úlohy jsme si byli schopni udělat představu o parametrech a vlastnostech mikrovlnných směšovačů a násobičů a metodice jejich měření pomocí spektrálního analyzátoru. Měření proběhlo bez větších problémů a výsledky odpovídají znalostem nabitým během teoretických přednášek.